

Extrait du Cours de Physique et de Chimie

<http://www.eduonline.net/spip/spip.php?article73>

Electricité 5ème

Point 21 : ta boucle est ouverte. Aurais-tu perdu une lampe ?

- 5ème - Electricité (Archives) - Circuit électrique comportant des dérivations. - Le cours en détails -



Date de mise en ligne : mardi 14 novembre 2006

Point 21 : ta boucle est ouverte. Aurais-tu perdu une lampe ?

Lorsque tu dévisses une lampe, cela revient à l'enlever du montage. Elle crée donc un trou dans le circuit et empêche la circulation du courant dans la boucle concernée.