

Extrait du Cours de Physique et de Chimie

<http://www.eduonline.net/spip>

Electricité 5ème

Point 8 : La boucle coupable du court-circuit…

- 5ème - Electricité (Archives) - Qu'est ce qu'un circuit électrique ? - Le cours en détails -



Date de mise en ligne : dimanche 15 octobre 2006

Cours de Physique et de Chimie

Point 8 : La boucle coupable du court-circuit…

La boucle responsable du court-circuit d'un générateur est la boucle qui relie directement les deux bornes du générateur (ou de la pile) par un seul fil de connexion (donc sans dipôles particuliers).

Il est à noter le seul cas particulier : une association de fils conducteur et un interrupteur.