

Extrait du Cours de Physique et de Chimie

<http://www.eduonline.net/spip>

Electricité 5ème

# Point 12 : Schéma et circuit&hellip;

- 5ème - Electricité (Archives) - Le circuit électrique en boucle simple - Le cours en détails -



Date de mise en ligne : dimanche 10 décembre 2006

## Point 12 : Schéma et circuit&hellip;

---

Pour passer d'un schéma normalisé au circuit et inversement, il faut obéir à une certaine discipline.

En effet, pour pouvoir passer de l'un à l'autre en ayant le moins de difficultés, il faut placer sur le schéma comme dans la réalité du montage les dipôles à la même place.

De ce fait, en vue aérienne, les dipôles réels viennent se superposer sur les symboles normalisés les représentant.