

Extrait du Cours de Physique et de Chimie

<http://www.eduonline.net/spip>

Electricité 5ème

Point 16 : dévissée et la lampe part du circuit.

- 5ème - Electricité (Archives) - Le circuit électrique en boucle simple - Le cours en détails -



Date de mise en ligne : lundi 16 octobre 2006

Point 16 : dévissée et la lampe part du circuit.

Lorsqu'une lampe est dévissée, elle n'appartient plus au circuit.

Concrètement, en dévissant la lampe, on peut la mettre dans sa poche. Il aura alors un trou dans le circuit.

Un trou dans le circuit entraîne l'ouverture de celui-ci et empêche le passage du courant. Le circuit est alors ouvert.