

Extrait du Cours de Physique et de Chimie

<http://www.eduonline.net/spip>

Electricité 4ème

Cours n°3 : La tension électrique

- 4ème - Electricité (Archives) - ARCHIVES - L'intensité et la tension en courant continu -



Date de mise en ligne : mardi 17 octobre 2006

Dans un circuit en série

La tension mesurée aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles du circuit en série.

Dans un circuit en dérivation

La tension aux bornes d'un dipôle est égale à la tension du dipôle qui branché en dérivation sur ce dipôle.