

Extrait du Cours de Physique et de Chimie

<http://www.eduonline.net/spip/spip.php?article72>

Electricité 5ème

point 20 : t'as vu mon circuit ... série ou dérivation ?

- 5ème - Electricité (Archives) - Circuit électrique comportant des dérivations. - Le cours en détails -



Date de mise en ligne : mardi 14 novembre 2006

Toute la difficulté de cet exercice réside dans votre capacité à discerner les différentes branches du circuit (ou encore à trouver les différentes boucles qui le compose).

Circuit en série

Un circuit en **série** ne comporte qu'**une seule boucle** de courant.

Circuit en dérivation

Un circuit en **dérivation** comporte **au moins deux boucles** de courant.