

## Exercice 1

### cas n°4

Question :

S'agit-il d'un circuit en série ou bien d'un circuit en dérivation ?

Astuce : Il faut compter le nombre de boucles fermées que comporte le circuit.  
une boucle fermée = circuit en série  
plusieurs boucles fermées = circuit en dérivation

